
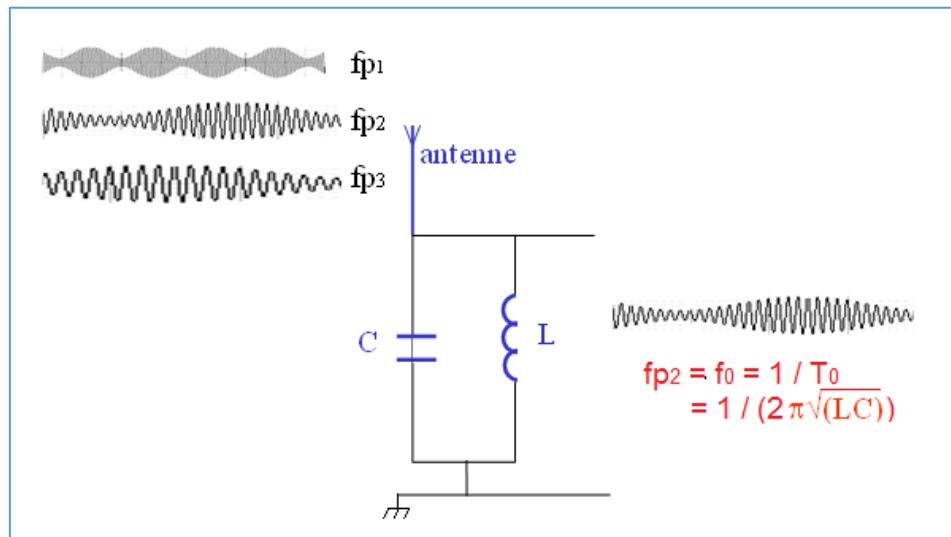


Filtre passe-bande

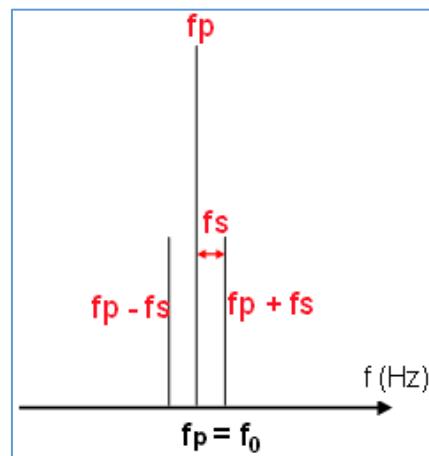
Circuit bouchon : résonnance de tension électrique




Porteuse modulée : spectre de Fourier



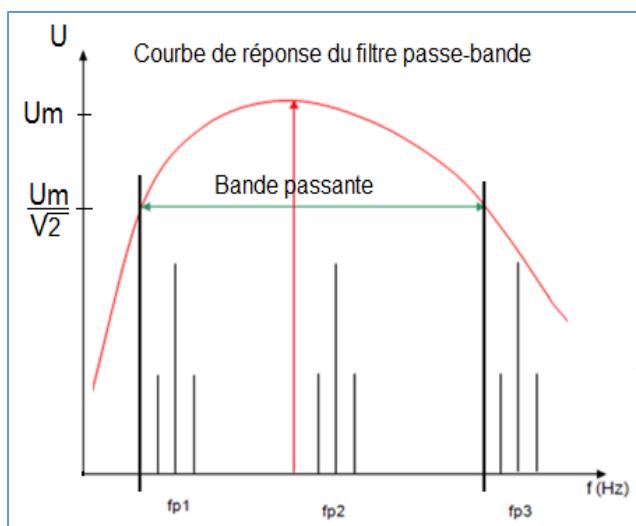Conditions sur la bande passante du filtre :



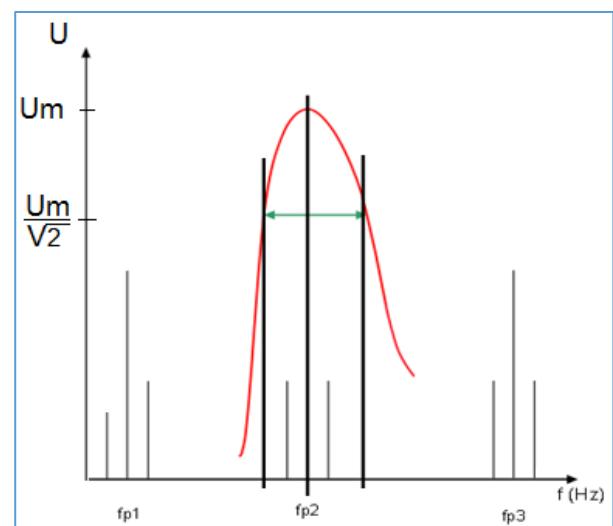Bande passante trop large :
mauvaise sélection



Bande passante ni trop large
ni trop étroite : bonne sélection